

# RIPPLE CARRY ADDER

## STRUCTURAL

```
module full_adder(  
    input a,b,cin,  
    output sum,carry);  
  
    assign sum = a ^ b ^ cin;  
    assign carry = (a & b)|(b & cin)|(cin & a);  
  
endmodule  
  
module rca(  
    input [3:0]a,b,  
    input cin,  
    output [3:0]sum,  
    output c4);  
  
    wire c1,c2,c3;  
  
    full_adder fa0(a[0],b[0],cin,sum[0],c1);  
    full_adder fa1(a[1],b[1],c1,sum[1],c2);  
    full_adder fa2(a[2],b[2],c2,sum[2],c3);  
    full_adder fa3(a[3],b[3],c3,sum[3],c4);  
  
endmodule
```